

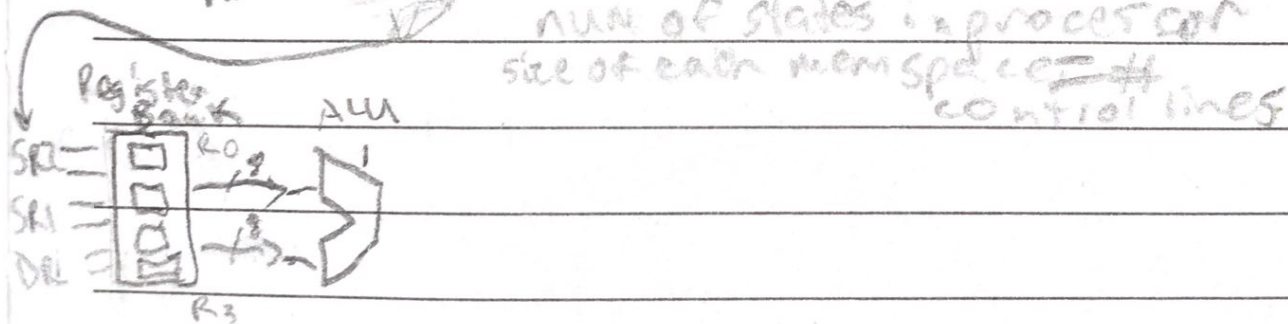
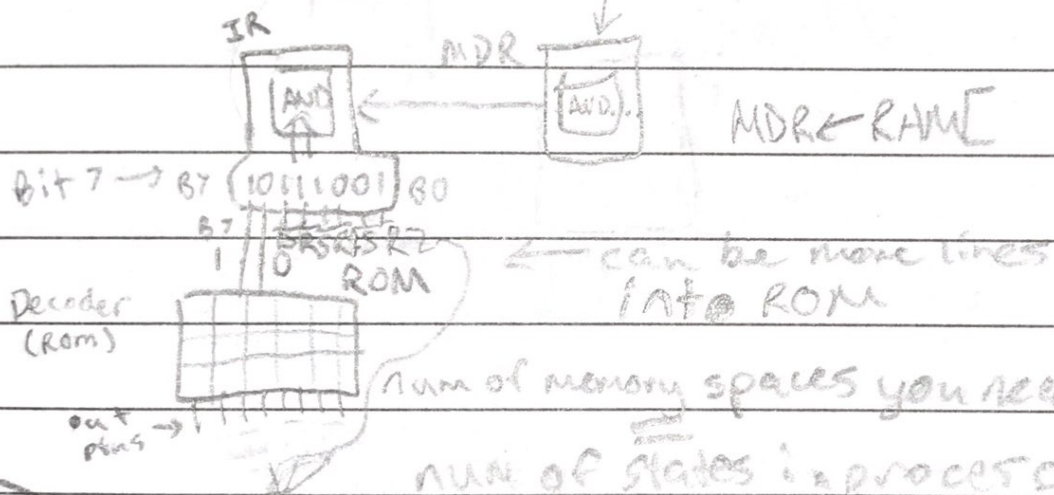
 


PC & MAR both are registers

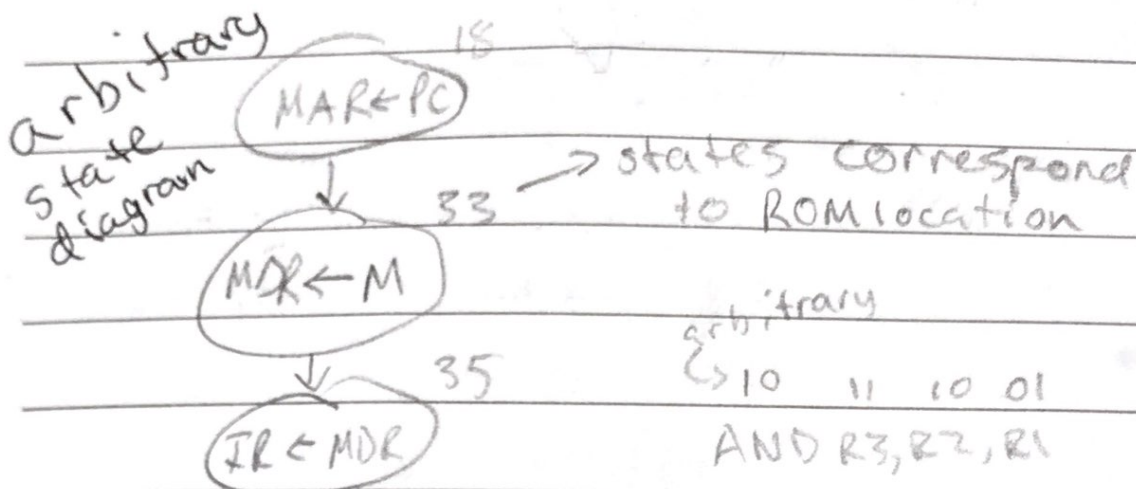

ALU

 

What needs to happen?


$IR[5],$
 $DR \leftarrow SR_1 + SR_2, \text{ set } CC,$
 $DR \leftarrow SR_1 \& SR_2, \text{ set } CC,$
 $[BEN],$
 $MAR \leftarrow PC, PC \leftarrow PC + 1,$
 $MDR \leftarrow M,$
 $IR \leftarrow MDR,$
 $IR[5] \& N + IR[4] \& 2 + IR[3] \& P, [IR[7:6]],$
 $MAR \leftarrow PC + \text{off } 4,$
 $MDR \leftarrow M[MAR],$
 $DR \leftarrow MDR, \text{ set } CC,$
 $MAR \leftarrow PC + \text{off } 4,$
 $MDR \leftarrow SR,$
 $M[MAR] \leftarrow MDR,$
 $PC \leftarrow PC + \text{off } 3,$

Hex	#	Address	Bit 7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0000								
1	1	0001								
2	2	0010								
3	3	0011								
4	4	0100								
5	5	0101								
6	6	0110								
7	7	0111								
8	8	1000								
9	9	1001								
A	10	1010								
B	11	1011								
C	12	1100								
D	13	1101								
E	14	1110								
F	15	1111								

The bits 0-7
 will be designated
 to select lines
 by us to control
 flow, for
 example, 1 line
 to determine
 Add/AND

GWLC ISA:

	opcode					
LD	0	0	0	R0/R1	Offset 4	
ST	0	0	1	R0/R1	Offset 4	
ADD	0	1	DR	SR	SR	
AND	1	0	DR	SR	SR	
BR	1	1	n	z	p	Offset 3
Bit#:	7	6	5	4	3	2 1 0

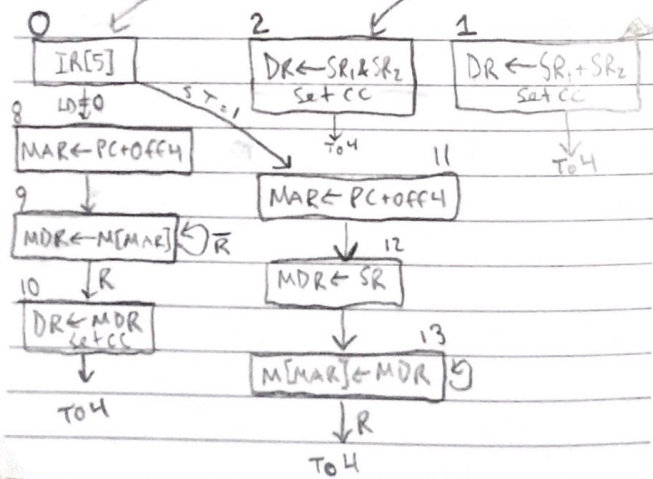

Finite state diagram

